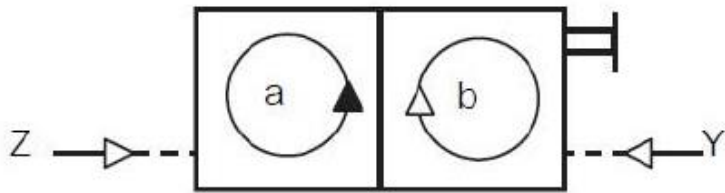



ตัวนับจำนวน Counter

อุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการนับชิ้นงาน ซึ่งเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการผลิตชิ้นงานออกมาแล้วต้องการทราบจำนวนที่ผลิตได้ว่ามีจำนวนเท่าไรในแต่ละครั้งการผลิต



ตัวนับจำนวน Counter


ตัวนับชนิดนับอย่างเดียว

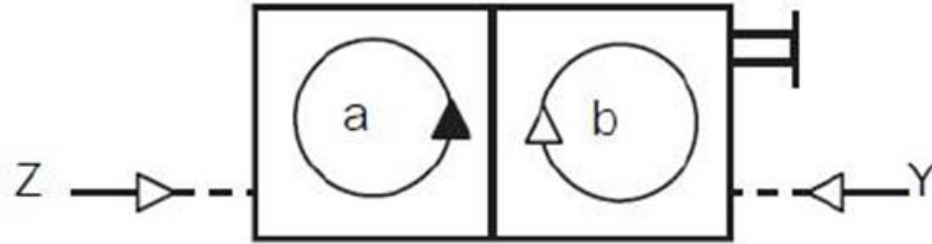

หลักการทำงาน เมื่อป้อนสัญญาณลบเข้าที่ Z หนึ่งครั้ง ตัวนับจะนับหนึ่ง
ป้อนสัญญาณลบครั้งที่สองนับสองและนับมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนครั้งที่ป้อน
สัญญาณลบเข้า จนถึงค่าสูงสุดที่ตัวนับสามารถนับได้

ตัวนับจำนวน Counter

ตัวนับจำนวนชนิดตั้งจำนวนได้

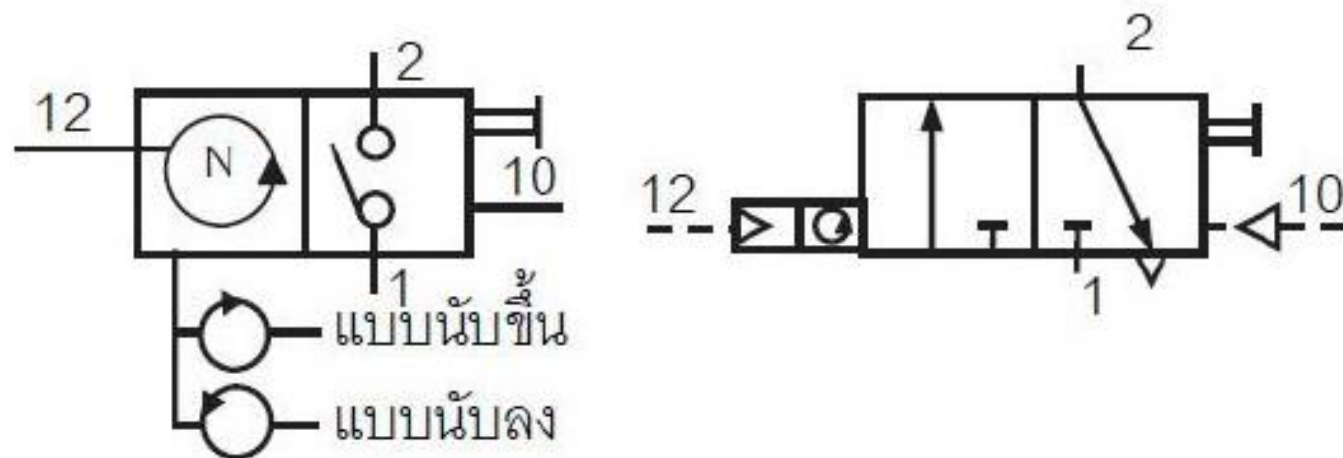

หลักการทำงาน มีวิธีการนับแบบเดียวกันกับตัวนับอย่างเดียว แต่เมื่อใดก็ตามที่ตัวนับ นับถึงค่าที่ตั้งไว้สัญญาณสมจากรู 1 จะไหลผ่านออกไปรู 2 ได้

ตัวนับจำนวน Counter

