

บทที่ 8

วงจรถอดรหัสแสดงผลด้วยตัวเลข 7 ส่วน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกขั้นตอนการต่อวงจรถอดรหัส
2. บอกวิธีวัดและทดสอบวงจรถอดรหัส
3. ต่อวงจรถอดรหัส
4. วัดและทดสอบวงจรวงจรถอดรหัส





