

ใบงานที่ 5 วงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter)

ชื่อ.....ชั้น/ช่าง.....วันที่.....

ผู้ตรวจ.....วันที่.....คะแนน.....

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของ วงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
2. สามารถวัด ทดสอบและประยุกต์ใช้วงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังในงานระบบราง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษารียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย

เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

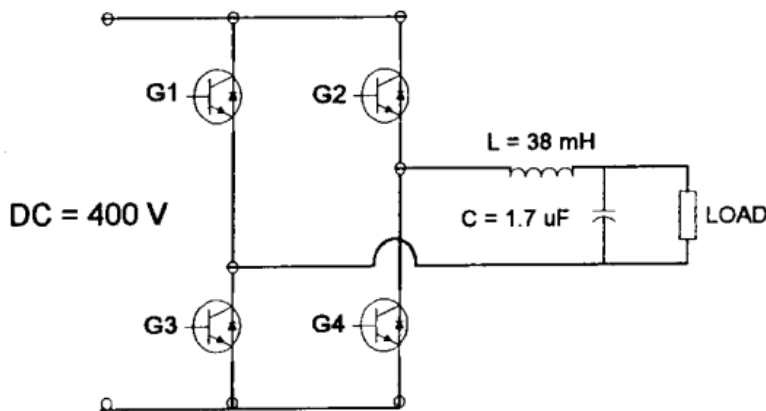

รูปที่ 1 สัญลักษณ์วงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter)

