


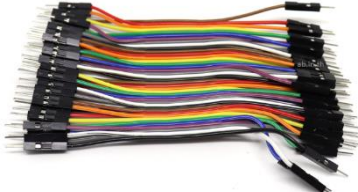


	<b>ใบงานที่ 6 งานขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์</b>		
	รหัส 20143-2004	ชื่อวิชา วิชาเครื่องมือวัดในงานยานยนต์ไฟฟ้า	สัปดาห์ที่ 6
	ชื่อหน่วย โวลต์มิเตอร์	จำนวน 4 ชั่วโมง	

### จุดประสงค์การเรียนรู้

1. วัดความต้านทานไฟฟ้าของขดลวดเคลื่อนที่ของโวลต์มิเตอร์ได้
2. คำนวณหาค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ใช้ในการขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์ได้
3. ต่อวงจรขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์ได้
4. ทดสอบวงจรการขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์ได้

### เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

เครื่องมือ/อุปกรณ์และวัสดุ	จำนวน	รูปภาพ
1. มัลติเตอร์แบบดิจิทัลยี่ห้อ Pro'skit หรืออื่นๆ	1 เครื่อง	
2. แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้ 0 – 30 V	1 เครื่อง	
3. ตัวต้านทานปรับค่าได้ 0 – 10k $\Omega$	2 ตัว	
4. สาย Jumper Male to Male	10 เส้น	
5. แอมมิเตอร์ชนิดขดลวดเคลื่อนที่ขนาด 1 mA	1 ตัว	


	<b>ใบงานที่ 6 งานขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์</b>		
	รหัส 20143-2004	ชื่อวิชา วิชาเครื่องมือวัดในงานยานยนต์ไฟฟ้า	สัปดาห์ที่ 6
	ชื่อหน่วย โวลต์มิเตอร์		จำนวน 4 ชั่วโมง

เครื่องมือ/อุปกรณ์และวัสดุ	จำนวน	รูปภาพ
6. ตัวต้านทานขนาด 1 W 6.1 $R_1 = 2.2k\Omega$	1 ตัว	 $R_2 = 2.2k\Omega$

**ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน**

**การทดลองที่ 1 ขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์**

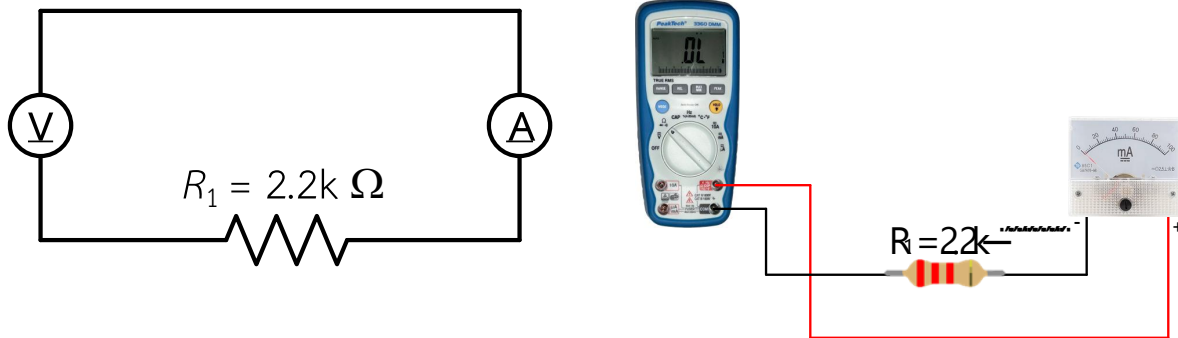1. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุตามรายการเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุที่ระบุไว้
2. ต่อวงจรที่ 1



รูปที่ 6.1 การต่อวงจรขยายย่านวัด

3. ปรับสวิตช์เลือกย่านวัดของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดโอห์ม แล้วทำการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า  $R_m$


ค่าความต้านทาน  $R_m = \dots\dots\dots$  โอห์ม


ค่ากระแส  $I_m = \dots\dots\dots$  mA

4. คำนวณหาค่า  $R_{S1}$  และ  $R_{S2}$  เมื่อกำหนดให้  $V_{t1} = 5\text{ v}$  และ  $V_{t2} = 10\text{ v}$  บันทึกค่าลงตารางสูตรการคำนวณหา  $R_{S1} = (V_{t1} - V_m) / I_m$  แทนค่า  $R_{S1} = (5\text{ v} - \dots\dots\dots\text{ v}) / 1\text{ mA}$


$R_{S2} = (V_{t2} - V_m) / I_m$  แทนค่า  $R_{S2} = (10\text{ v} - \dots\dots\dots\text{ v}) / 1\text{ mA}$

5. ต่อวงจรตามรูปที่ 2 (โวลต์มิเตอร์ออกแบบ)

	<b>ใบงานที่ 6 งานขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์</b>		
	รหัส 20143-2004	ชื่อวิชา วิชาเครื่องมือวัดในงานยานยนต์ไฟฟ้า	สัปดาห์ที่ 6
	ชื่อหน่วย โวลต์มิเตอร์	จำนวน 4 ชั่วโมง	

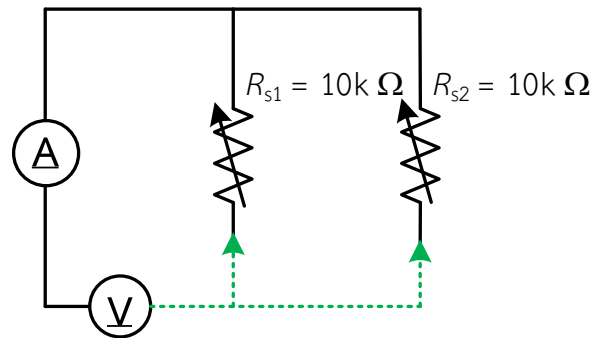

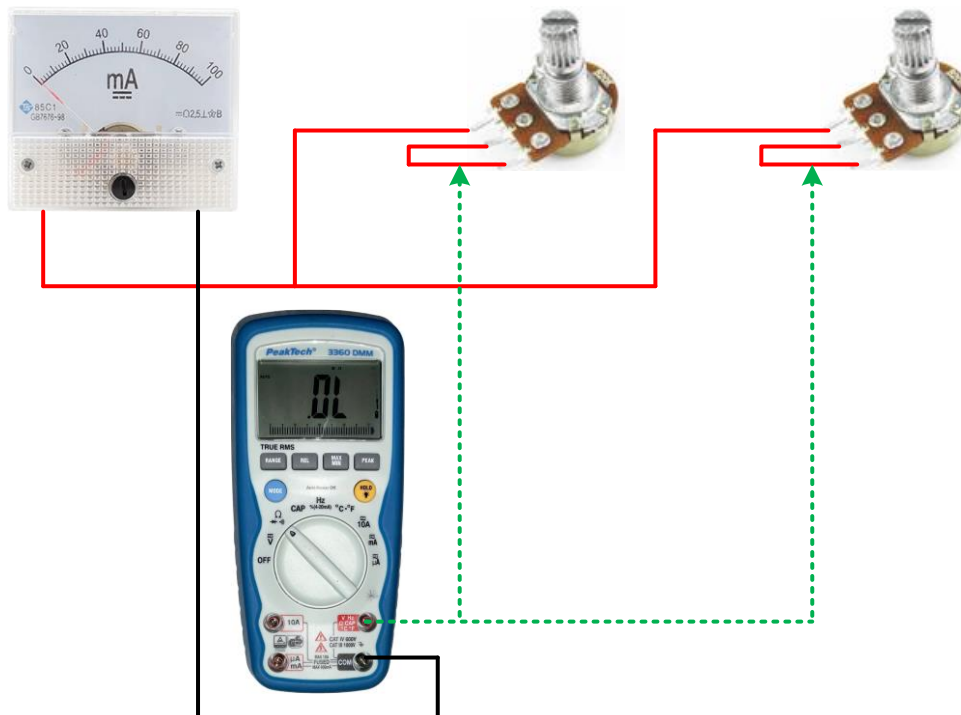
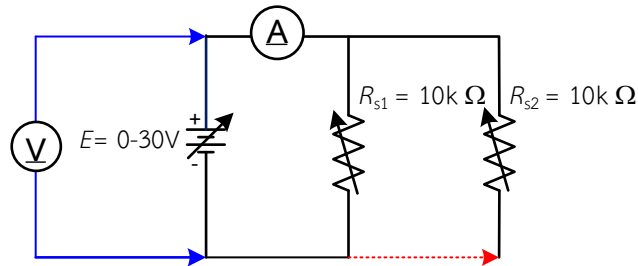
รูปที่ 6.2 การต่อวงจรแบบขนาน




รูปที่ 6.3 การต่อวงจรแบบขนานแสดงเป็นรูปเสมือน

6. ปรับค่าความต้านทาน  $R_{s1}$  และ  $R_{s2}$  ให้มีค่าตามที่คำนวณที่ลงในตารางที่ 1 ( ข้อควรระวัง ตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ต้องต่ออนุกรมกับมิเตอร์ชนิดขดลวดเคลื่อนที่เท่านั้น ตามวงจรรูปที่ 2 )
7. ทดสอบโวลต์มิเตอร์ออกแบขยายย่านวัดที่ 1 หรือ  $V_{t1}$  โดยการต่อวงจรตามรูปที่ 3 ( ข้อควรระวัง การต่อขั้วของมิเตอร์ชนิดขดลวดเคลื่อนที่เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจะต้องต่อขั้วให้ถูกต้อง )
8. จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 1V, 3V, 4V และ 5V ตามลำดับ พร้อมทำการอ่านค่าแรงดันจากดิจิตอลมัลติมิเตอร์ และบันทึกค่าที่อ่านได้ลงตารางที่ 1

	<b>ใบงานที่ 6 งานขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์</b>		
	รหัส 20143-2004	ชื่อวิชา วิชาเครื่องมือวัดในงานยานยนต์ไฟฟ้า	สัปดาห์ที่ 6
	ชื่อหน่วย โวลต์มิเตอร์	จำนวน 4 ชั่วโมง	



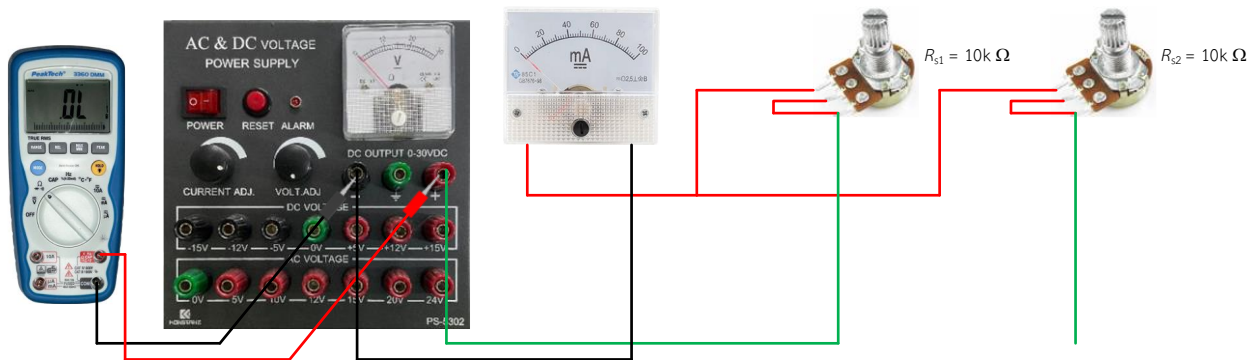
รูปที่ 6.4 การต่อวงจรแบบขนานโดยมีแหล่งจ่าย




รูปที่ 6.5 การต่อวงจรแบบขนานโดยมีแหล่งจ่ายแสดงเป็นรูปเสมือน


9. ทดสอบโวลต์มิเตอร์ออกแบขยายย่านวัดที่ 2 หรือ  $V_{t2}$  โดยการต่อวงจรตามรูปที่ 4 ( ข้อควรระวัง การต่อขั้วของมิเตอร์ชนิดขดลวดเคลื่อนที่เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจะต้องต่อขั้วให้ถูกต้อง )

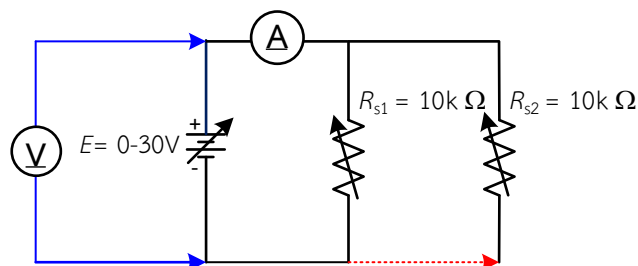10. จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 2v, 6v, 8v และ 10v ตามลำดับ พร้อมทำการอ่านค่าแรงดันจากดิจิตอลมัลติมิเตอร์ และบันทึกค่าที่อ่านได้ลงตารางที่ 1



รูปที่ 6.6 การต่อวงจรแบบขนานโดยมีแหล่งจ่าย

	<b>ใบงานที่ 6 งานขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์</b>		
	รหัส 20143-2004	ชื่อวิชา วิชาเครื่องมือวัดในงานยานยนต์ไฟฟ้า	สัปดาห์ที่ 6
	ชื่อหน่วย โวลต์มิเตอร์		จำนวน 4 ชั่วโมง

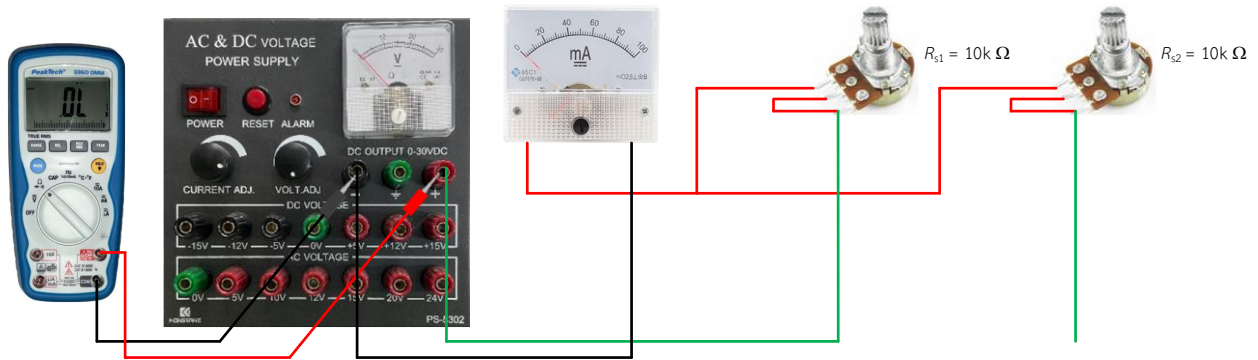

รูปที่ 6.7 การต่อวงจรแบบขนานโดยมีแหล่งจ่ายแสดงเป็นรูปเสมือน

ตารางที่ 1

ที่แรงดัน	ระยะทางการเคลื่อนที่ของเข็มชั้นบนสเกล	โวลต์มิเตอร์ ออกแบบ	ค่าที่คำนวณได้		ค่าที่อ่านได้จาก ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
			$R_{S1} (\Omega)$	$R_{S2} (\Omega)$	
$V_{11}$ = 5 v	20 %	1 (= 0.2 x 5) v			
	60 %	3 (= 0.6 x 5) v			
	80 %	4 (= 0.8 x 5) v			
	100%	5 (= 1.0 x 5) v			
$V_{12}$ = 10 v	20 %	2 (= 0.2 x 10) v			
	60 %	6 (= 0.6 x 10) v			
	80 %	8 (= 0.8 x 10) v			
	100%	10 (= 1.0 x 10) v			

11. จากผลการทดลอง สรุปว่าในงานขยายย่านวัดแรงดันไฟฟ้าของโวลต์มิเตอร์ตัวต้านทานที่นำมาต่ออนุกรมจะมีค่าสูงหรือต่ำเมื่อเทียบกับความต้านทาน  $R_m$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....